

## Activité 7.1 – Loi des noeuds et loi des mailles

### Objectifs de la séance :

- Revoir quelques notions de bases des circuits électriques
- Revoir la loi des noeuds et la loi des mailles

#### Document 1 – Circuit électrique


Un circuit électrique est composé d'au moins un générateur, un récepteur (résistance, moteur, DEL, etc.) et de fils de connexion.

Un **dipôle** est un élément d'un circuit électrique possédant deux bornes.

Un **noeud** est une connexion qui relie au moins trois dipôles entre eux.

Une **maille** est un chemin fermé, ne comportant pas forcément de générateur.

#### Document 2 – Exemple de circuit

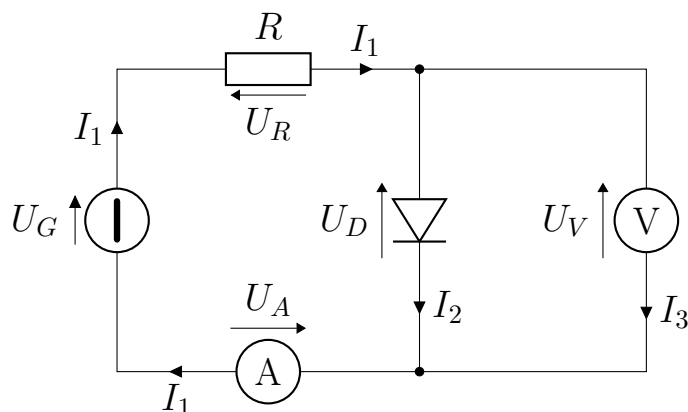

Ce circuit électrique permet de mesurer la caractéristique d'un dipôle, ici une diode électroluminescente (abrégée DEL).

1 – Combien de noeuds, mailles et dipôles comporte le circuit du document 2 ?

#### Document 3 – Association en série et en dérivation

Il existe deux façon d'associer des dipôles entre eux :

- deux dipôles sont en séries s'ils sont situés dans la même maille et ne sont pas séparé par un noeud.
- deux dipôles sont en dérivation si leurs bornes sont connectés au même noeud.

**2 –** Indiquer les dipôles qui sont en série et les dipôles qui sont en dérivation.

.....  
.....

#### Document 4 – Loi des noeuds et intensité

➤ La quantité d'électrons qui **circulent** dans le circuit électrique se conserve. **Cette quantité d'électron est mesurée par l'intensité du courant notée  $I$ .**

L'intensité du courant se mesure en **ampère** noté A, avec un ampèremètre branché en série.

**Loi des noeuds** : la somme des intensités entrant dans un noeud est égale à la somme des intensité sortant du noeud.

Cette loi traduit la conservation de l'intensité du courant.

**3 –** Donner la relation imposée par la loi des noeuds entre les intensités  $I_1$ ,  $I_2$  et  $I_3$  dans le circuit du document 2.

.....

#### Document 5 – Loi des mailles et tension

Ce qui met en mouvement les électrons dans un circuit, c'est la différence d'état électrique entre deux points d'un circuit. **Cette différence d'état est mesurée par la tension électrique notée  $U$ .**

La tension électrique se mesure en **volt** noté V, avec un voltmètre branché en dérivation.

**Loi des mailles** : la somme des tensions des dipôles le long d'une maille est égale à 0 V.

➤ Pour sommer les tensions, il faut parcourir la maille dans un sens, en **ajoutant** les tensions dont les flèches vont dans le sens du parcours et en **soustrayant** les tensions dont les flèches vont dans le sens opposé du parcours.

**4 –** Donner la relation imposée par la loi des mailles entre les tensions  $U_D$  et  $U_V$  du document 2. Faire de même pour les tensions  $U_R$ ,  $U_D$ ,  $U_A$  et  $U_G$ .

.....  
.....  
.....